

Student Names: Esad Yusuf Atik – Orkun Mahir Kılıç  
Student IDs: 2020400261 - 2019400210  
Group ID: 9  
Session ID:

## CMPE 240 2022 Experiment 2 Preliminary Work

### Truth Table

#	i2	i1	i0	b
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

### Sum of Products (SOP)

$$b = i2'i1i0' + i2i1'i0 + i2i1i0' + i2i1i0$$

### Minimized SOP

$$\begin{aligned} b &= i2'i1i0' + i2i1'i0 + i2i1i0' + i2i1i0 \\ &= i2i0(i1' + i1) + i2'i1i0' + i2i1i0' && \text{(Distributivity)} \\ &= i2i0 + i2'i1i0' + i2i1i0' && \text{(Complement and Identity)} \\ &= i2i0 + i1i0'(i2' + i2) && \text{(Distributivity)} \\ &= i2i0 + i1i0' && \text{(Complement and Identity)} \end{aligned}$$

Student Names:

Student IDs:

Group ID:

### Product of Sums (POS)

$$b = (i_2 + i_1 + i_0)(i_2 + i_1 + i_0')(i_2 + i_1' + i_0')(i_2' + i_1 + i_0)$$

### Minimized POS

$$\begin{aligned} b &= (i_2 + i_1 + i_0)(i_2 + i_1 + i_0')(i_2 + i_1' + i_0')(i_2' + i_1 + i_0) \\ &= (i_2 + (i_1 + i_0))(i_2' + (i_1 + i_0))(i_2 + i_1 + i_0')(i_2 + i_1' + i_0') \quad (\text{Grouping}) \\ &= ((i_1 + i_0) + i_2 i_2')(i_2 + i_1 + i_0')(i_2 + i_1' + i_0') \quad (\text{Distributivity}) \\ &= (i_1 + i_0)((i_2 + i_0') + i_1)((i_2 + i_0') + i_1') \quad (\text{Complement, Identity and Grouping}) \\ &= (i_1 + i_0)((i_2 + i_0') + i_1 i_1') \quad (\text{Distributivity}) \\ &= (i_1 + i_0)(i_2 + i_0') \quad (\text{Complement, Identity and Grouping}) \end{aligned}$$

### Circuit

